




Séquence 2 : synthèse des activités

Niveau : 4ème
Confort et domotique

Séquence 2.1 : luminosité

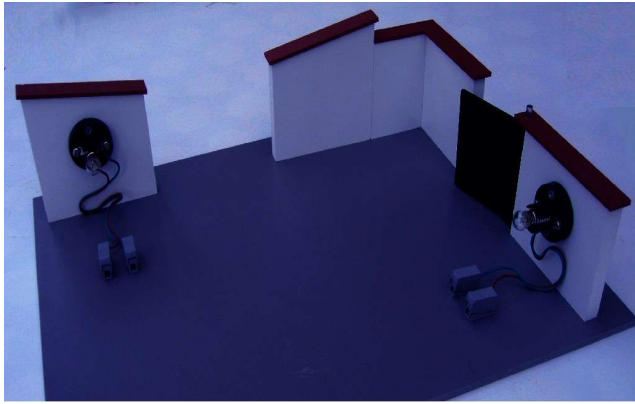Lorsque je rentre le soir, où le matin de bonne heure, il fait nuit dans la cour, donc quand quelqu'un rentre, comment puis-je éclairer au mieux la cour?



Conclusion :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Séquence 2.2 : avertir d'une présence

Si le portail est fermé, je reste à la porte, mais comment puis-je avertir de ma présence?




Conclusion :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

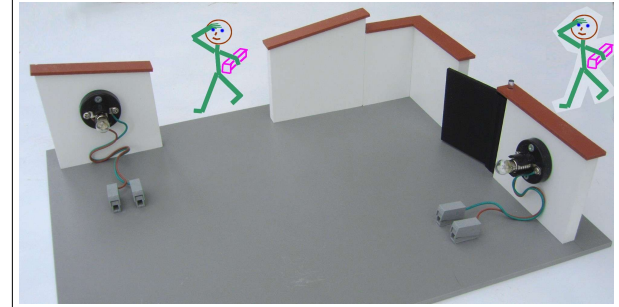Séquence 2.3 : avertir de plusieurs présences




Il y a une deuxième entrée, comment puis je faire pour compléter le système permettant de prévenir des deux présences?



Conclusion :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

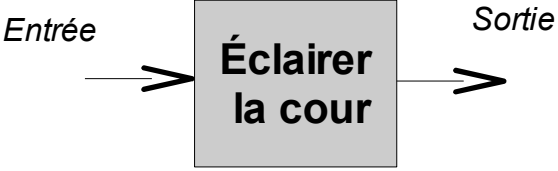

<p>Analyse fonctionnelle Situation 2.1 : Éclairer la cour</p> 	<p>Analyse fonctionnelle Situation 2.2 : avertir d'une présence</p> 	<p>Analyse fonctionnelle Situation 2.3 : avertir de plusieurs présences</p> 																											
<p>Entrée :</p> <p>Sortie :</p> <p>Table de vérité</p> <table border="1" data-bbox="208 839 618 1015"> <thead> <tr> <th>Entrée</th> <th>Sortie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Entrée	Sortie	0		1		<p>Entrée :</p> <p>Sortie :</p> <p>Table de vérité</p> <table border="1" data-bbox="880 839 1290 1015"> <thead> <tr> <th>Entrée</th> <th>Sortie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Entrée	Sortie	0		1		<p>Entrée 1 :</p> <p>Entrée 2 :</p> <p>Sortie :</p> <p>Table de vérité</p> <table border="1" data-bbox="1462 882 2119 1174"> <thead> <tr> <th>Entrée 1</th> <th>Entrée 2</th> <th>Sortie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Ici, nous avons une fonction</p>	Entrée 1	Entrée 2	Sortie	0	0		0	1		1	0		1	1	
Entrée	Sortie																												
0																													
1																													
Entrée	Sortie																												
0																													
1																													
Entrée 1	Entrée 2	Sortie																											
0	0																												
0	1																												
1	0																												
1	1																												